

Ideas clave de la semana

1

En la regulación de velocidad mediante ajuste de la tensión aplicada al inducido (en motores con excitación independiente), la velocidad del motor disminuye con una menor tensión y aumenta con una mayor tensión.

2

La regulación por variación de la resistencia del inducido solamente se aplica a pequeñas máquinas en virtud de su bajo rendimiento. Cuanto mayor es la resistencia que se añade al circuito del inducido, tanto menor será la velocidad que adquiere la máquina.



3

En la regulación por resistencia de excitación, cuanto mayor es la resistencia de este circuito menor es el flujo y mayor es la velocidad, y a la inversa, cuanto mayor es el flujo menor es la velocidad.

4

Si bien es posible controlar la velocidad de los motores tipo DC mediante la inserción de resistores en serie en el circuito del motor, esta técnica suele provocar un desperdicio considerable de potencia y se emplea solo de manera intermitente, especialmente durante el arranque.