

Ideas clave de la semana



Tanto el ensayo en vacío como el de cortocircuito son útiles para establecer los parámetros del circuito equivalente del transformador. Esto proporciona una representación más precisa y completa del comportamiento eléctrico de la máquina.



El ensayo en vacío permite cuantificar las pérdidas en el hierro del transformador, lo cual es esencial para evaluar su eficiencia energética y su capacidad de operación en condiciones de carga reducida.



La realización del ensayo de cortocircuito es esencial para calcular la rama serie del circuito equivalente del transformador, lo que contribuye a un modelado más preciso de su comportamiento eléctrico.



El ensayo en vacío facilita la determinación de la relación de transformación, permitiendo conocer cómo la tensión en el lado primario se relaciona con la tensión en el lado secundario del transformador.